

# Hướng dẫn tìm hiểu chương trình BKIT MCR

07/2010  
Bkit Hardware Club – Bkit4u

## M C L C

|  |    |
|--|----|
| Chương 1. Tổng quan .....  | 7  |
| Chương 2. Tổng cách các module .....                                     | 8  |
| 2.1. Giao diện kết nối .....   | 8  |
| 2.2. Mạch nguồn .....  | 9  |
| 2.2.1. Mạch nạp điện ra 5V .....   | 9  |
| 2.2.2. Mạch nạp điện ra 6V .....   | 10 |
| 2.2.3. Mạch Nguồn trên xe BKIT MCR .....                                 | 10 |
| 2.3. Xử lý tín hiệu Mạch Đồng bộ .....                                   | 11 |
| 2.3.1. Nguyên lý hoạt động .....   | 11 |
| 2.3.2. Lập trình ADC trên ATmega64 .....                                 | 12 |
| 2.4. Điều khiển các module trên Mạch V K .....                           | 14 |
| 2.4.1. Mô tả chung .....   | 14 |
| 2.4.2. Khử Led .....   | 15 |
| 2.4.3. Khử Loa Beep .....  | 20 |
| 2.4.4. Khử DipSwitch .....   | 21 |
| 2.4.5. Khử Nút nhấn .....  | 22 |
| 2.5. Điều khiển RC Servo .....   | 24 |
| 2.6. Mạch Công Suất và nguyên lý điều khiển động cơ điện một chiều ..... | 26 |
| 2.6.1. Nguyên lý điều khiển động cơ một chiều .....                      | 26 |
| 2.6.2. Mạch Công Suất .....  | 27 |
| Chương 3. Xây dựng hệ thống điều khiển xe .....                          | 30 |
| 3.1. Các hàm cơ bản của chương trình .....                               | 30 |
| 3.2. Cấu trúc chương trình: .....  | 31 |
| 3.3. Hệ thống xử lý khi qua các đoạn đường thẳng và cong .....           | 34 |
| 3.4. Sơ đồ trạng thái khi qua đoạn đường của vòng .....                  | 38 |

|  |    |
|--|----|
| 3.5. Sự thay đổi trạng thái khi qua chuyển làn phải.....   | 40 |
| 3.6. Sự thay đổi trạng thái khi qua chuyển làn trái .....  | 41 |
| 3.7. Hàm <i>test</i> ( ) dùng để test các bộ phận xe ..... | 41 |

## M C L C HÌNH

|  |    |
|--|----|
| Hình 2-1. V trí các m ch i n trên xe BKIT MCR.....                     | 8  |
| Hình 2-2. S kh i các k t n i các m ch trên xe BKIT MCR .....           | 8  |
| Hình 2-3. Hình d ng IC LM2576 trong th c t .....                       | 10 |
| Hình 2-4. S nguyên lý m ch n áp 5V.....                                | 10 |
| Hình 2-5. S nguyên lý m ch n áp 6V.....                                | 10 |
| Hình 2-6. M ch ngu n .....   | 11 |
| Hình 2-7. S nguyên lý Sensor h ng ngo i .....                          | 11 |
| Hình 2-8. Mô hình ho t ng Sensor dò ng .....                           | 11 |
| Hình 2-9. M ch dò ng.....  | 12 |
| Hình 2-10. K t n i ADC trên ATmega64.....                              | 13 |
| Hình 2-11. Ví d v giá tr bi n sensor.....                              | 14 |
| Hình 2-12. S kh i m ch V K .....                                       | 14 |
| Hình 2-13. Cách m t led n.....   | 15 |
| Hình 2-14. Cách m c và i u khi n led n v i V K.....                    | 15 |
| Hình 2-15. Led 7 o n và s b trí .....                                  | 16 |
| Hình 2-16. S nguyên lý led 7 o n (c c d ng chung và c c âm chung)..... | 16 |
| Hình 2-17. Hình d ng m t s transistor trong th c t .....               | 16 |
| Hình 2-18. S nguyên lý m ch khóa i n t n i ngu n. ....                 | 17 |
| Hình 2-19. S nguyên lý m ch khóa i n t n i t. ....                     | 17 |
| Hình 2-20. S kh i kh i led.....  | 18 |
| Hình 2-21. S nguyên lý kh i led.....                                   | 19 |
| Hình 2-22. S nguyên lý kh i Loa beep .....                             | 21 |
| Hình 2-23. Hình d ng DipSW-4 th c t trên m ch .....                    | 21 |
| Hình 2-24. S nguyên lý kh i DipSW .....                                | 22 |
| Hình 2-25. Nguyên lý ho t ng c a DipSW .....                           | 22 |

|   |    |
|---|----|
| Hình 2-26. Sơ đồ nguyên lý khi nhấn nút nhả.....                    | 23 |
| Hình 2-27. Tín hiệu rung nhả khi nhấn nút.....                      | 23 |
| Hình 2-28. RC Servo.....  | 25 |
| Hình 2-29. Tín hiệu PWM khi nhấn RC Servo.....                      | 25 |
| Hình 2-30. Góc nghiêng motor chi u.....                             | 26 |
| Hình 2-31. Khi nhấn chi u quay góc nghiêng motor chi u.....         | 26 |
| Hình 2-32. PWM khi nhấn góc nghiêng.....                            | 27 |
| Hình 2-33. Mạch công suất.....                                      | 28 |
| Hình 3-1. Dùng hàm handle ( int ) khi nhấn góc b lái của servo..... | 30 |
| Hình 3-2. Giá trị trả về của hàm sensor_inp.....                    | 31 |
| Hình 3-3. Sơ đồ kết nối.....  | 31 |
| Hình 3-4. Sensor bắt đầu của line bên trái.....                     | 32 |
| Hình 3-5. Sensor bắt đầu của line bên phải.....                     | 32 |
| Hình 3-6. Sensor bắt đầu của nguyên motor line.....                 | 33 |
| Hình 3-7. Mạch dò không vuông góc với trục ngang.....               | 33 |
| Hình 3-8. Mạch dò không nhận giá trị đúng.....                      | 34 |
| Hình 3-9. Mạch trạng thái sensor gặp trên trục ngang.....           | 34 |
| Hình 3-10. Xe qua ổ cong 30o.....                                   | 35 |
| Hình 3-11. Sơ đồ kết nối trạng thái chính I.....                    | 36 |
| Hình 3-12. Hình mạch dò bắt đầu hai line.....                       | 38 |
| Hình 3-13. Các trạng thái trong khi của vòng.....                   | 39 |
| Hình 3-14. Sơ đồ các trạng thái trong khi của vòng.....             | 40 |
| Hình 3-15. Các trạng thái khi chuyển làn phải.....                  | 40 |
| Hình 3-16. Sơ đồ trạng thái khi qua chuyển làn phải.....            | 41 |

**M C L C B NG**

|   |    |
|---|----|
| B ng 2-1. Các tr ng thái quét led.....                              | 20 |
| B ng 2-2. Mô t các ng tín hi u t M ch Công Su t n M ch V K.....     | 28 |
| B ng 3-1. Tỉ l v n t c hai bánh.....                                | 36 |
| B ng 3-2. Các tr ng thái led g p trên ng ua và góc cua t ng ng..... | 37 |

## **Chương 1. Tổng quan**


Tài liệu này sẽ hướng dẫn:

Mô tả nguyên lý, hướng dẫn cách cài đặt các module trên mạch V-K.

Giải thích về chương trình cài đặt cho chiếc xe này.


## Chương 2. Cấu trúc các module

### 2.1. Giao diện kết nối

 

Hình 2-1. Vị trí các module trên xe BKIT MCR

Xe BKIT MCR bao gồm Module Vi xử lý Khiển (V.K), Module Điều khiển, Module Công suất, Module Nguồn kết hợp với nhau điều khiển sự di chuyển của xe, tức là điều khiển hướng đi, tốc độ, phanh và các lái rc servo.

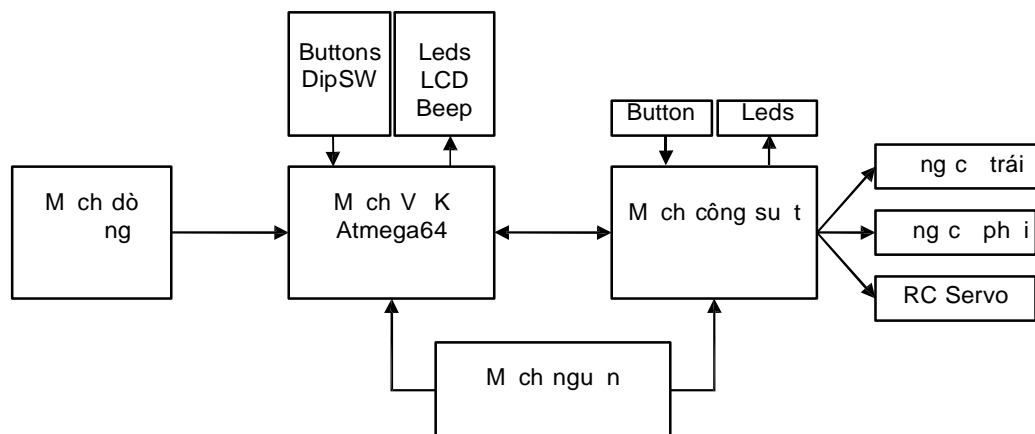

Hình 2-2. Sơ đồ khối các module trên xe BKIT MCR




|   |   |
|---|---|
| <b>Mạch Đồ Ng</b>                                   | G m có 8 b sensor h ng ngo i nh y màu, làm nhi m v nh n bi t màu Tr ng và en c a ng ua.   |
| <b>Mạch vi i u khi n (V K)</b>                      | <p>M ch ch a vi i u khi n ATmega64. Vi i u khi n c l p trình làm nhi m v thu th p d li u t các thi t b input (sensor, dipsw, nút nh n), tính toán x lý nh ng d li u ó và xu t d li u i u khi n các thi t b output (led, loa beep, LCD, rc servo, motor).</p> <p>Ngoài vi i u khi n chính, m ch còn ch a m t s thi t b I/O (led, nút nh n, dipsw,...) và các bus k t n i v i các m ch khác trong h th ng xe.</p> <p>Trên m ch còn tích h p m t module giao ti p v i máy tính qua c ng USB, giúp cho vi c n p ch ng trình t máy tính xu ng xe d dàng h n.</p> |
| <b>Mạch Công Su t</b>                               | <p>M ch làm nhi m v nh n tín hi u i u khi n t M ch V K i u khi n các ng c và RC Servo. Vì ng c và RC Servo ho t ng i n th cao (12V và 6V) h n so v i i n th i u khi n t M ch V K (5V) nên m ch c g i là m ch công su t, làm nhi m v khu ch i tín hi u u vào i n v i th th p thành tín hi u i u khi n u ra v i i n th cao.</p> <p>Ngoài ra trên m ch công su t còn có thêm các led tín hi u, và m t nút nh n.</p>  |
| <b>Mạch Ng u n ( ã tích h p lên m ch công su t)</b> | M ch Ng u n làm nhi m v bi n i n th 12V c a pin thành i n th 5V n nh cung c p cho M ch V K, và thành i n th 6V cung c p cho M ch Công Su t ph c v i c ho t ng c a RC Servo  |

## 2.2. M ch ngu n

### 2.2.1. Mạch nạp ư ra c nh 5V


Có r t nh i u IC có th t o i n áp ngò ra là 5V v i i n áp vào là 12V nh 7805, LM317, LM2672, LM2674, LM2576. Do ngu n 5V t o ra dùng cung c p cho m ch V K, trong ó m ch V K còn cung c p ngu n cho M ch Đồ ng và các IC trên M ch Công Su t vì th ph i dùng IC n áp có dòng cung c p l n tránh m ch Vi x lý b reset do dòng không l n. Và IC LM2576 là m t trong nh ng IC áp ng c các yêu c u k thu t trên (dòng c p t i a là 3A).

 

Hình 2-3. Hình dạng IC LM2576 trong thực tế

LM2576 gồm một IC có thể tạo ra điện áp ngõ ra có thể là 3.3V, 5V, 12V, 15V và điện áp điều chỉnh được. LM2576 có những đặc điểm như sau: điện áp vào tối đa 40V, dòng ra tối đa 3A (có thể là 3A).

Đây là sơ đồ mạch dùng IC LM2576 tạo ra điện áp 5V.

 


Hình 2-4. Sơ đồ nguyên lý mạch tạo ra 5V

### 2.2.2. Mạch tạo ra 6V

Điện áp 6V là nguồn cung cấp cho hoạt động của RC Servo.

Dùng LM2576-ADJ là một IC trong họ LM2576, có thể tạo ra điện áp ngõ ra từ 1.23V đến 37V.

Điện áp điều chỉnh ra bằng 6V bằng cách điều chỉnh biến trở R6.

 

Hình 2-5. Sơ đồ nguyên lý mạch tạo ra 6V

### 2.2.3. Mạch Nguồn trên xe BKIT MCR




Hình 2-6. Mạch nguồn

### 2.3. X lý tín hiệu Mạch Đo lường

#### 2.3.1. Nguyên lý hoạt động

Mạch đo lường có 8 bộ sensor nh y màu. Mỗi bộ sensor gồm có một led phát tia hồng ngoại và một led thu tia hồng ngoại, kết nối theo sơ nguyên lý sau:

 

Hình 2-7. Sơ nguyên lý Sensor hồng ngoại

Led phát sẽ phát tia hồng ngoại hướng về phía mặt phẳng đo lường, ngược lại sẽ phản xạ tia này lại led nhận. Tùy vào màu sắc đo lường tia hồng ngoại phản xạ lại ít hay nhiều.



Hình 2-8. Mô hình hoạt động Sensor đo lường


Led thu h ng ngo i ho t ng nh m t bi n tr ( i n tr có giá tr thay i). Giá tr i n tr c a led thu ph thu c vào c ng tia h ng ngo i nó nh n c.

Có thể tóm tắt bằng bảng sau:

| Màu   | C ng tia h ng<br>ngo i ph n x | i n tr led thu<br>h ng ngo i | i n th tín hi u<br>u ra (SIG0:7) | Giá tr ADC mà<br>V K c c |
|-------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Tr ng | L n                           | Nh                           | Nh (<1V)                         | Nh (<50)                 |
| en    | Nh                            | L n                          | L n(>1,6V)                       | L n (>80)                |

Vì i u khi n s s d ng ch c n ng ADC c giá tr i n th t 8 ng tín hi u (SIG0 SIG7) do M ch Dò ng cung c p, và t các giá tr c c này ta s l p trình tính toán bi t c trong 8 b sensor, b nào ang trong line tr ng, b nào vùng en c a ng ua.


Dùng bus (dài) kết nối với cổng PORT SENSOR trên Module V.K.

 

**Hình 2-9. Mạch dò ng**

### 2.3.2. L p trình c ADC trên ATmega64

Như đã nói trên, xử lý tín hiệu của mạch Đo lường sử dụng chip chuyển đổi ADC của V K ATmega64. ADC (Analog-to-digital converter), tức là chuyển tín hiệu từ dạng tín hiệu Analog thành tín hiệu Số Digital. Chức năng trong lập trình cho Mạch Đo lường, ta sử dụng chip chuyển đổi của ATmega64 chuyển đổi thành các tín hiệu SIG0 - SIG7 thành giá trị số để cho việc lập trình tính toán. Giá trị nằm trong khoảng 0V - 5V sẽ được chuyển đổi thành giá trị từ 0 - 255.

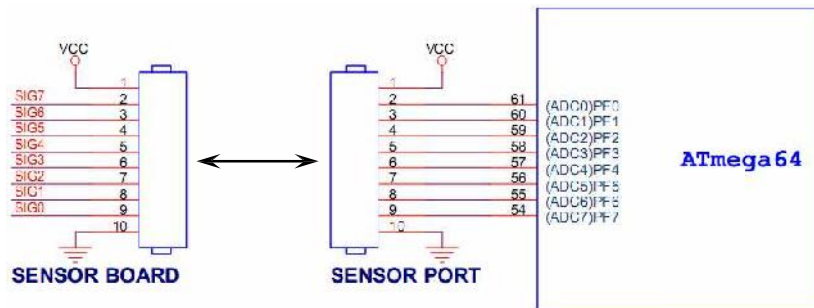

Hình 2-10. Kết nối ADC trên ATmega64

Trong chương trình BKIT MCR 2010, các hàm về ADC có vị trí trong module adc (thư mục adc gồm file adc.c và adc.h). Một số hàm xử lý chính:

`void adc_init();` hàm cài đặt các thông số cho kênh ADC của ATmega64. Hàm này chỉ gọi một lần trong chương trình.

`unsigned char read_adc(unsigned char adc_input);` hàm này sẽ trả về giá trị của kênh ADC. Các tham số:

`adc_input`: giá trị từ 0-7, là số kênh ADC muốn đo, tương ứng với SIG0-SIG7 của Mạch Đo.

Kết quả trả về của hàm này có giá trị từ 0-255, chính là giá trị của kênh ADC sau khi chuyển đổi.

`void update_vcompare();` hàm này sẽ thực hiện việc tính toán và cập nhật giá trị cho mảng giá trị `v_compare`.


`unsigned char v_compare[8];`

Mảng `v_compare` chứa 8 giá trị tương ứng với 8 kênh sensor đo, đó là các giá trị tính toán sao cho khi một sensor vùng màu có giá trị ADC lớn hơn `v_compare` của nó và ngược lại, khi line tương ứng có giá trị ADC nhỏ hơn. Nói cách khác giá trị `v_compare` là giá trị ADC trung gian giữa giá trị ADC lúc sensor màu xanh và đỏ.

`void read_sensor();` hàm này sẽ thực hiện việc nhả kết quả mỗi 1ms một lần, cập nhật giá trị từ Mạch Đo và đưa kết quả vào biến sensor.

`unsigned char sensor;`

Biến `sensor` có 8 bit, mỗi bit sẽ lưu trữ trạng thái của một kênh sensor của Mạch Đo. Bit bit 1 của sensor nằm trong line tương ứng, bit bit 0 của sensor nằm trong vùng màu.

 


Hình 2-11. Ví dụ giá trị bit sensor

## 2.4. Giới thiệu khi n các module trên Mạch V K

### 2.4.1. Mô tả chung

Mạch giới thiệu khi n xe BKIT MCR sử dụng vi giới thiệu khi n AVR ATmega64 của hãng Atmel. Đây là một dòng vi giới thiệu khi n khá phổ biến hiện nay có trong học tập nghiên cứu có nghĩa trong ngành điện tử.

Để dàng hơn trong việc sử dụng lập trình giới thiệu khi n xe BKIT MCR, mạch có thiết kế tích hợp (onboard) một số khi (module) I/O như: 8 led, 2 led 7 đoạn, loa beep, 4 nút nhấn, dipsw4, n p onboard, ... (Hình 2-10).

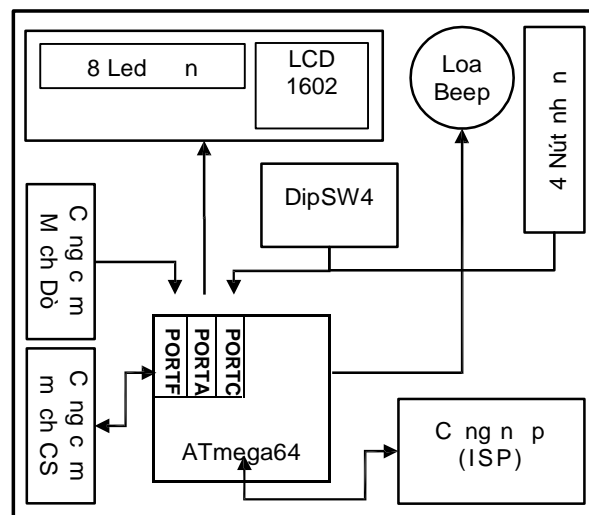


Hình 2-12. Sơ đồ khi n mạch V K

Chi tiết về thiết kế và cách giới thiệu khi n các khi trên mạch V K sẽ trình bày dưới đây.

### 2.4.2. Khi LED


#### điều khiển một LED đơn

LED (điốt phát quang) thường dùng trên các mạch để hiển thị thông tin, với 2 trạng thái tắt/sáng. LED thường có mức điện áp làm việc (có giá trị khoảng từ 100 đến 2k  $\Omega$ ) để hạn dòng (tránh làm hỏng LED), thành mạch có 2 chân AB để nối. Khi muốn LED sáng, ta nối chân +5V vào chân A và chân 0V vào chân B còn lại. Xem Hình 2-11.

 

Hình 2-13. Cách mắc LED đơn


Điều khiển LED bằng VCK ta có ứng dụng thực tế. Chân A nối vào VCC (+5V), chân B nối vào chân VCK, ví dụ trong hình là nối vào chân PA0 (chân 0 của PORTA) của vi ATmega64. Khi PA0 = 1 (5V), LED tắt. Và khi PA0 = 0 (0V) LED sáng.

 

Hình 2-14. Cách mắc và điều khiển LED đơn với VCK


#### điều khiển LED 7 đoạn

Một LED 7 đoạn gồm 8 LED ký hiệu là a,b,c,d,e,f,g,dp để sắp xếp các vị trí như hình sau:

 

Hình 2-15. Led 7 o n và s b trí

Led 7 o n có nhi u hình d ng, kích th c, màu s c, s v trí chân khác nhau, nh ng xét v nguyên lý thì có th chia thành 2 lo i: c c d ng chung và c c âm chung.

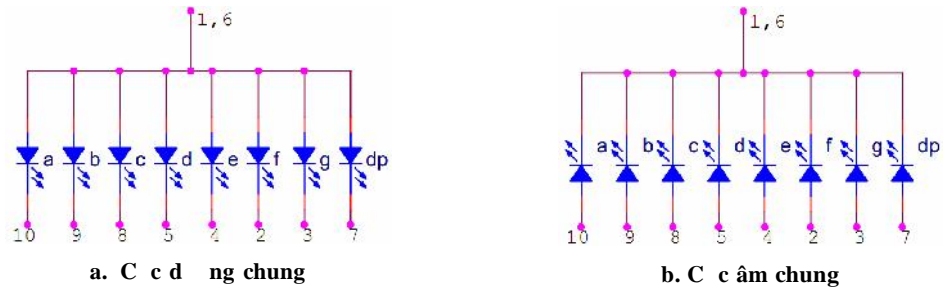

Hình 2-16. S nguyên lý led 7 o n (c c d ng chung và c c âm chung)

Vì c i u khi n led 7 o n là i u khi n 8 led n, trong 8 led ó ta quy t nh cho sáng led nào t t led nào c s hi n th nh ta mong mu n. Ví d hi n th s 3, ta cho sáng led a,b,c,d,g và t t các led còn l i.

Led 7 o n c dùng trên m ch BKIT MCR là lo i c c d ng chung.

### ng d ng transistor làm khóa i n t

d dàng h n trong quá trình i u khi n kh i led trên Mach V K, ta s tìm hi u thêm v khóa i n t. Khóa i n t (còn g i là công-t c s ) là m t công-t c c i u khi n b ng i n, dùng óng/ng t cho m t k t n i nào ó trong m th th ng m ch.




Hình 2-17. Hình d ng m t s transistor trong th c t



Transistor là m t linh ki n i n t ph bi n, th ng c s d ng nh m t thi t b khu ch i ho c m t khóa i n t . Xét v c u t o, transistor có hai lo i là NPN và PNP.

ây, ta s không c p n c u t o, nguyên lý ho t ng c a transistor mà ch xét m ch ng d ng transistor làm m t khóa i n t . Có hai d ng sau:


+ S d ng transistor PNP làm khóa n i ngu n VCC.

 

Hình 2-18. S nguyên lý m ch khóa i n t n i ngu n.

Khóa c i u khi n b i m t chân c a V K, ví d ây là chân PG0. Khi PG0=0, khóa óng (ON), lúc ó u A xem nh c n i v i VCC. Ng c l i khi PG0=1, khóa ng t (OFF), lúc ó A c cách li v i VCC.

+ S d ng transistor NPN làm khóa n i t GND.

 


Hình 2-19. S nguyên lý m ch khóa i n t n i t.

T ng t , ví d ây khóa c i u khi n b chân PG1. Ng c l i v i khóa n i ngu n, khi PG1=1, khóa óng (ON), lúc ó u B xem nh c n i v i GND. Ng c l i khi PG1=0, khóa ng t (OFF), lúc ó B c cách li v i GND.


### i u khi n kh i led trên m ch V K.

Kh i led g m có 2 led 7 o n và 8 led n c k t n i nh hình bên d i.

 

Hình 2-20. Sơ đồ mạch 3 bit led

Có thể hình dung vì cấu trúc khi nhìn led này là nhìn 3 bit led, mỗi bit có 8 led (led 7 đoạn thì thực chất là 8 led ghép lại). Các dòng dữ liệu hiên thị của các bit led nối chung với nhau và cấu trúc nhìn thấy PORTA. Các chân PG0, PG1, PG2 làm nhiệm vụ đóng ngắt công-tắc, quyết định cho hay không cho bit led nào hiển thị.

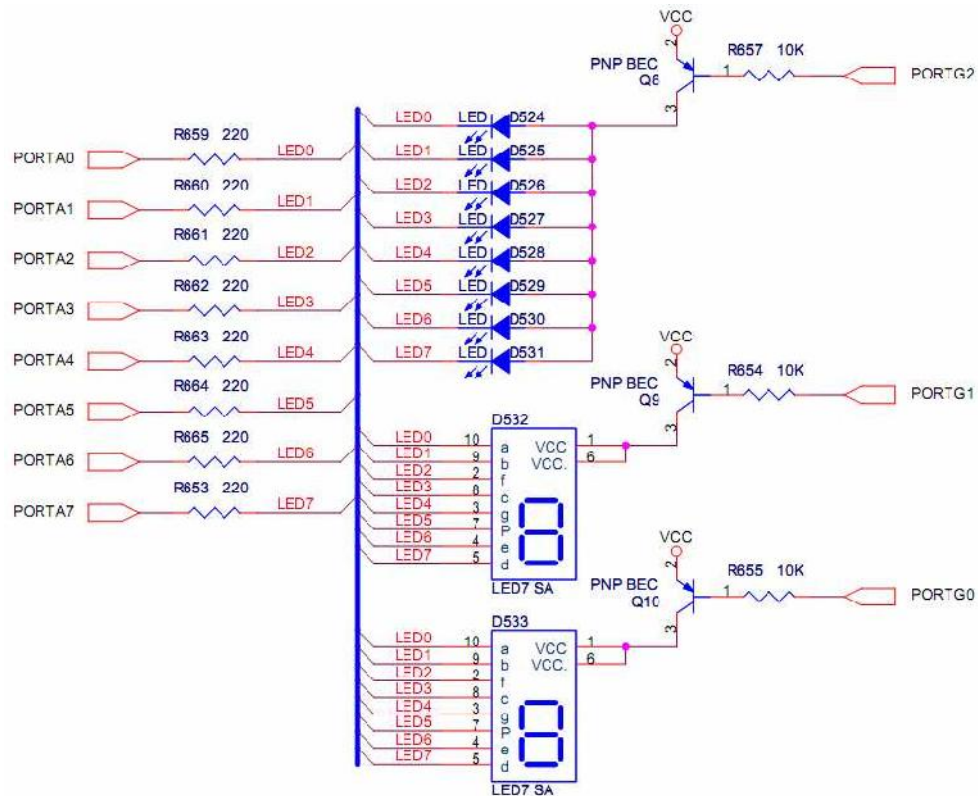

Hình 2-21. Sơ nguyên lý kết nối led

Ví dụ : hiển thị 3 led 7 ở n thì nh t ta cài đặt các chân V K nh sau:

PG2 = 1: t t b led n

PG1 = 0: m led 7 ở n thì nh t

PG0 = 1: t t led 7 ở n thì hai

PORTA = 0x64 (s hex): t c là 0b01100100 (s nh phân) t ng ng v i v i c t t m các led d,e,dp,g,c,f,b,a

Trong thí t k , v i c n i chung 8 ng d li u hi n th c a 3 b led vào PORTA nh th nh m m c ích t i t k i m chân I/O c a V K.

Trong v i c i u khi n, n u dùng cách i u khi n t nh nh trên thì chúng ta ch hi n th đ li u trên m t b led, ho c ch hi n th c đ li u gi ng nhau trên các b led. V y gi s mu n hi n s 13 trên hai led 7 ở n (m i led hi n m t ch s ) thì ph i làm sao? M t cách hay dùng gi i quy t v n này g i là Ph ng pháp quét led. ó là, chia v i c hi n th led thành nhi u th i o n, m i th i o n hi n th m t đ li u trên m t b led, và khi th i o n

c chia nh , hi u ng 24 hình/giây c t o ra và m t ta s nhìn th y nh th là d li u khác nhau hi n th ng th i trên các b led. Có mô t b ng b ng sau:

| Tr ng thái             | PG2:0 | PORTA |  |
|------------------------|-------|-------|--|
| 1                      | 011   | 0xA5  |  |
| 2                      | 101   | 0xF5  |  |
| 3                      | 110   | 0x64  |  |
| (l p l i tr ng thái 1) |       |       |  |

B ng 2-1. Các tr ng thái quét led

### Các hàm chính x lý xu t led trong chương trình

T t c các hàm x lý vi c hi n th led c vi t trong module *led* (tham kh o th m c led g m file *led.c* và *led.h*). M t s hàm chính:


`void led_init();` hàm cài t ch ho t ng các chân I/O c a V K trong vi c xu t led. Hàm này ch g i m t l n u ch ng trình.

`void led_mod();` hàm quét led, hàm c g i b i ng t timer nh k m i m t ms m t l n. m i l n c g i, hàm s chuy n tr ng thái hi n th led 1 2, 2 3, ho c 3 1 (B ng 2-1).

`void led_put(unsigned char _val);` hàm xu t giá tr ra 8 led n.

`void led7_putHex(unsigned char _val);` hàm xu t giá tr ra 2 led 7 o n.

### 2.4.3. Kh i Loa Beep

 

Hình 2-22. Sơ đồ nguyên lý khi i Loa beep

Khi i Loa beep t t/m b ng m t khóa i n t và c i u khi n b i chân PE5 c a ATmega64.

Khi PE5=1: ON, loa phát ra ti ng kêu.

Khi PE5=0: OFF, loa không phát ra ti ng kêu.

#### 2.4.4. Khi i DipSwitch




Hình 2-23. Hình d ng DipSW-4 th c t trên m ch

DipSW g m nhi u công-t c ho t ng c l p nh ng c g n chung v i nhau thành m t thanh. Có nhi u lo i DipSW, khác bi t l n nh t gi a chúng là s l ng công-t c. Trong M ch V K dùng DipSW-4, t c là DipSW có 4 công t c.


V nguyên lý thì r t n gi n, khi g t m t công-t c lên ON thì hai chân t ng ng hai phía công-t c ó s n i nhau.

Trên M ch V K, DipSW c ng d ng trên m ch BKIT MCR cài t mode cho xe ch y. V i DipSW-4 ta ch n c 16 mode t mode 0 n mode 15 (0b0000 0b1111).

 

Hình 2-24. Sơ đồ nguyên lý khi cài đặt DipSW

Khi lập trình các chân PC3:0 ta sẽ cài đặt chế độ input và kéo lên. Khi công tắc tắt (OFF) ta sẽ nhận được mức logic 1, và khi công tắc đóng (ON) ta sẽ nhận được mức logic 0. Khi mà chân V<sub>K</sub> cài đặt chế độ kéo lên (pull-up), có thể hình dung là bên trong V<sub>K</sub> có một transistor như chân ở cửa V<sub>K</sub> lên VCC.

 


Hình 2-25. Nguyên lý hoạt động của DipSW

#### 2.4.5. Khi Nút nhấn

Một nút nhấn có hai chân, nguyên lý hoạt động rất đơn giản, khi không nhấn nút (OFF) thì hai chân của nút không nối nhau, và ngược lại khi nhấn nút (ON), hai chân của nút sẽ nối nhau.

Trên Module V<sub>K</sub> có 4 nút nhấn có kết nối như sau:

 


Hình 2-26. Sơ nguyên lý khi nút nhấn

Tổng thể vì các lập trình DipSW, các chân PC7:4 ta sẽ cài đặt chế độ input và kéo lên. Khi nút không nhấn (OFF) ta sẽ nhận được mức 1, và khi nút nhấn (ON) ta nhận được mức 0.

### Chương rung phím nhấn

+ Vấn đề rung, nhiễu khi nhấn nút.

 

Hình 2-27. Tín hiệu rung nhiễu khi nhấn nút

Khi không nhấn nút tín hiệu mức cao, khi nhấn nút tín hiệu xuống mức thấp. Trong khoảng thời gian tín hiệu chuyển từ mức cao xuống mức thấp sẽ xảy ra tình trạng rung, nhiễu làm cho tín hiệu không rõ ràng. Mặc dù khoảng thời gian rung, nhiễu là rất nhỏ, chỉ khoảng 1ms (phụ thuộc vào cách nhấn nút và cấu trúc nút nhấn), nhưng với các xung lý thuyết cao cấp 5V thì đây là một vấn đề cần phải giải quyết.

### + Giải pháp chống rung

Có hai giải pháp thường gặp là cách đầu tiên là giải pháp phần cứng (thể hiện trong giai đoạn thiết kế mạch), và giải pháp phần mềm (lúc lập trình). Đây hướng dẫn các bạn một giải pháp thu thập chống rung nút bấm phần mềm.

Nội dung: nhả k c sau m t kho ng th i gian c nh (1ms) b n c giá tr nút nh n m t l n, so sánh giá tr 3 l n c liên ti p, n u chúng b ng nhau thì nh n giá tr ó coi nh nút nh n không trong tr ng thái rung.

Ví d : hàm sau c th c hi n m i 1ms m t l n l y giá tr nút nh n t PORTC l u vào bi n *key\_input*, các bi n *key0*, *key1*, *key2* l u 3 giá tr nút nh n 3 tr ng thái liên ti p nhau:

```
void update_key(){
    key2 = key1;
    key1 = key0;
    key0 = PINC;
    if ((key0 == key1) && (key1 == key2)){
        key_input = key0;
    }
}
```

### Các hàm i u khi n DipSW và nút nh n:

Các hàm c vi t trong module *input* (tham kh o th m c *input* g m file *input.h* và *input.c*).

**void input\_init();** hàm kh i t o các I/O cho vi c nh n input. Hàm này c g i m t l n u ch ng trình.

**void update\_input();** hàm c giá tr các input, x lý rung, nhi u và a giá tr vào các bi n *key\_input*, *dipsw\_input*,... Hàm này c g i nh th i b i ng t timer.


**unsigned char get\_key(unsigned char \_key\_id);** hàm ki m tra xem nút nh n có th t *\_key\_id* có c nh n không. N u nút c nh n hàm tr v 1, ng c l i tr v 0. Tham s *\_key\_id* nh n m t trong các giá tr KEY0, KEY1, KEY2, KEY3 t ng ng v i các nút 0,1,2,3 trên M ch V K.

**unsigned char get\_dipsw();** hàm l y giá tr DipSW, k t qu tr v t 0 n 15 t ng ng v i giá tr cài t trên DipSW.

## 2.5. i u khi n RC Servo


RC Servo là h th ng g m ng c DC, h p s , và vi m ch i u khi n. Tùy theo tín hi u i u khi n mà nó nh n c, RC Servo s quay tr c n m t góc xác nh trong kho ng t  $0^0$  n  $180^0$ .



 

Hình 2-28. RC Servo

Đầu tiên khi kết nối RC Servo chính là đưa tín hiệu vào dây PWM. RC Servo quay theo góc mà mình mong muốn. Tín hiệu PWM cho RC Servo có chu kỳ 16ms, rộng xung từ 0.7ms đến 2.3ms, mô tả theo hình bên dưới:

 

Hình 2-29. Tín hiệu PWM đầu tiên RC Servo

#### Các hàm đầu tiên RC Servo:

Các hàm viết trong module *handle* (tham khảo thêm các *handle* trong file *handle.h* và file *handle.c*).

`void handle_init();` hàm khởi tạo cho đầu tiên RC Servo, các giá trị ban đầu trong chương trình.

`void handle(int _angle);` hàm cài đặt góc quay cho RC Servo. Tham số `_angle` là góc quay cần cài đặt cho RC Servo, tham số này có giá trị từ  $-90^\circ$  đến  $90^\circ$ , tương ứng với góc quay từ  $-90^\circ$  đến  $90^\circ$  của trục. Khi gọi `handle(0)` thì trục về vị trí gốc.

## 2.6. Mạch Công Suất và nguyên lý điều khiển động cơ điện từ chiều

### 2.6.1. Nguyên lý điều khiển động cơ từ chiều


Động cơ điện từ chiều (hay động cơ DC) là động cơ hoạt động với dòng điện từ chiều.



Hình 2-30. Động cơ điện từ chiều

#### Điều khiển chiều của động cơ điện từ chiều


Khi ta cấp điện thế dương (+) vào một cực của động cơ và cấp điện thế âm (-) vào cực còn lại thì động cơ sẽ quay theo một chiều nhất định. Và khi ta cấp điện thế ngược lại, động cơ sẽ quay theo chiều ngược lại.

 

Hình 2-31. Điều khiển chiều quay động cơ điện từ chiều

#### Điều khiển tốc độ của động cơ điện từ chiều

Điều khiển tốc độ của động cơ điện từ chiều ta dùng phương pháp điều chế xung (PWM). Như trên ta đã biết, khi cấp điện thì động cơ quay, và khi không cấp điện thì động cơ ngừng hoạt động. Trong một khoảng thời gian rất ngắn 128us (gọi là chu kỳ điều chế T), và chia khoảng thời gian này thành 2 phần, ta sẽ cấp điện cho động cơ một phần thời gian u, và ngừng cấp điện phần thời gian sau. Lập lại chu kỳ đó liên tục, như thế động cơ sẽ liên tục thay đổi trạng thái quay-ngừng-quay-ngừng-quay... Vì chu kỳ điều chế là rất nhỏ nên ta sẽ thay đổi động cơ quay liên tục. Tốc độ của động cơ phụ thuộc và tần số thời gian động cơ cấp điện trong một chu kỳ.

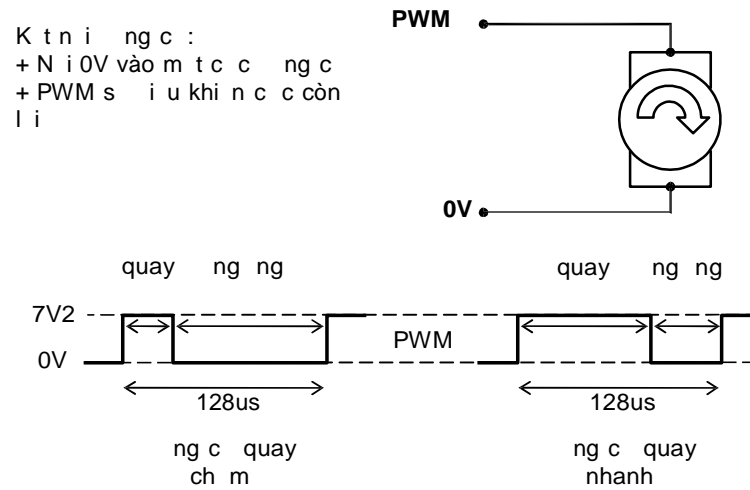

Hình 2-32. PWM điều khiển tốc độ động cơ

Trong một chu kỳ, thời gian động cơ cấp điện càng nhiều thì động cơ quay càng nhanh.

### Các hàm điều khiển động cơ

Các hàm cài đặt và điều khiển động cơ viết trong module *speed* (tham khảo thêm code *speed* trong file *speed.h* và *speed.c*).

`void speed_init();` hàm khởi tạo cho các chân PWM của ATmega64 điều khiển động cơ, hàm cần gọi một lần duy nhất trong chương trình.

`void speed(int _left_speed, int _right_speed);` hàm cài đặt tốc độ và chiều cho hai động cơ bánh xe. Các tham số:


`_left_speed`: có giá trị từ 0 đến 255 thể hiện vận tốc từ 0% đến 100% của động cơ trái. Có dấu dương (+) cho chiều TIỀN và âm (-) cho chiều LÙI.

`_right_speed`: tương tự, đây là tham số điều khiển tốc độ và chiều cho động cơ phải.

### 2.6.2. Mạch Công Suất

Như đã nói trên, Mạch Công Suất có nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu vào và biến thành tín hiệu âm thanh khi cần thiết. Khi cần thiết, nó sẽ khuếch đại tín hiệu.

Các thành phần trên mạch mô tả trong hình sau:

 

Hình 2-33. Mạch công suất

Jack kết nối Mạch Công Suất với Mạch V K gồm 10 chân, mô tả chi tiết trong bảng sau:

| Tên chân | Kết nối với ATmega64 | Chỉ tiêu               | "0"          | "1"        |
|----------|----------------------|------------------------|--------------|------------|
| 1        | (+)                  | +5V                    |              |            |
| 2        | Mạch ⇄ PG3           | LED1                   | Tắt          | Sáng       |
| 3        | Mạch ⇄ PG4           | LED0                   | Tắt          | Sáng       |
| 4        | Mạch ⇄ PE3           | Tín hiệu PWM RC Servo  | Tín hiệu PWM |            |
| 5        | Mạch ⇄ PB4           | PWM ngõ bên phải       | Tín hiệu PWM |            |
| 6        | Mạch ⇄ PD0           | Chỉ số quay ngược phải | Bình thường  | Chỉ số     |
| 7        | Mạch ⇄ PD1           | Chỉ số quay ngược trái | Bình thường  | Chỉ số     |
| 8        | Mạch ⇄ PB7           | PWM ngõ bên trái       | Tín hiệu PWM |            |
| 9        | Mạch ⇄ PE2           | Nút nhấn               | Chỉ số       | Không nhấn |
| 10       | (-)                  | GND                    |              |            |

Bảng 2-2. Mô tả các tín hiệu từ Mạch Công Suất đến Mạch V K

\*\*\* Ghi chú:

+ Kí hiệu "Mạch ⇄ PE2" nghĩa là tín hiệu từ Mạch Công Suất đến Mạch V K.


+ Kí hiệu “Mạch PB7” nghĩa là xuất tín hiệu từ V-Kernel Mạch Công Suất.

## Chương 3. Xây dựng hệ thống điều khiển xe

### 3.1. Các hàm cơ bản của chương trình


`void speed(int left, int right);` điều khiển duty cycle cho hai bánh phát động bên trái và phải. Giá trị truyền vào left và right là từ -255 đến 255.


`void handle(int angle);` điều chỉnh góc của trục servo so với phương vuông góc với thân xe. Nếu giá trị angle là (0). Xem hình 5.1

 

Hình 3-1. Dùng hàm `handle (int)` để điều chỉnh góc của servo

`unsigned char sensor_in(unsigned char MASK);` hàm trả về giá trị của 8 sensor dò trục xe sau khi AND với MASK. Ví dụ :

 


 

Hình 3-2. Giá trị trả về của hàm sensor\_inp


### 3.2. Cấu trúc chương trình

- Chương trình chia làm 4 trạng thái chính:

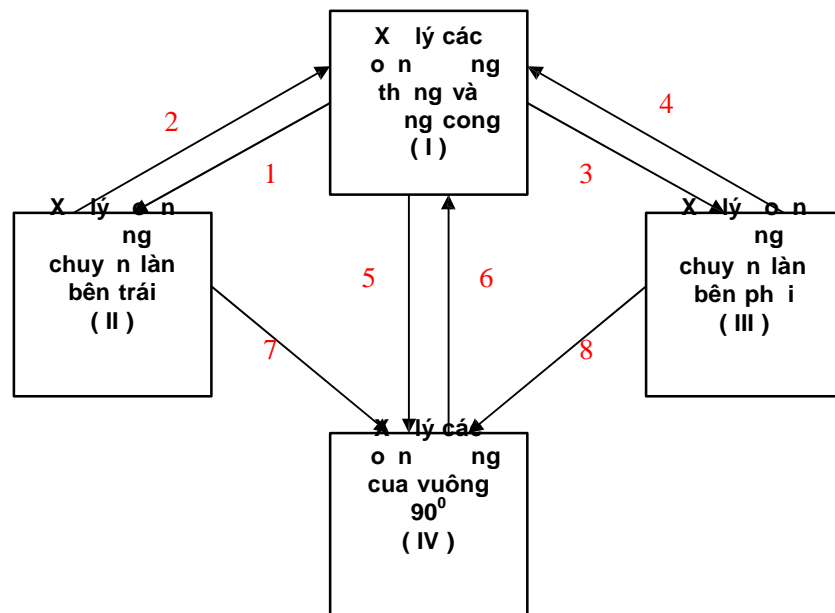


Hình 3-3. Sơ đồ luồng

- Bước chuyển (1: I-> II): khi thấy n a line bên trái.

 

Hình 3-4. Sensor b t c n a line bên trái


- B c chuy n (2: II -> I): khi ã i qua c o n ng chuy n làn trái.

 

Hình 3-5. Sensor b t c n a line bên ph i

- B c chuy n (3: I -> III): khi th y c n a line bên ph i.
- B c chuy n (4: III -> I): khi ch y qua c o n chuy n làn ph i.
- B c chuy n (5: I -> IV), (7: II -> IV), (8: III -> IV): ngay khi th y c nguyên m t line.



 

Hình 3-6. Sensor board nguyên mẫu line

- Bước chuyển (6: IV -> I): khi chuyển xong có một góc của 90o.


\* Chú ý:

Ưu điểm của sơ đồ thu thập dữ liệu quy tắc là linh hoạt, dễ dàng thay đổi cấu trúc của vòng thành một vòng chuyển lần. Tuy nhiên không phải lúc nào mạch dò cũng song song với vị trí ngang, có khi nằm bên mạch dò bắt đầu vị trí ngang trục (hình 5.7) sinh ra linh kiện không của vòng thành chuyển lần, vì vậy đây thường xuyên xảy ra.

Khi mạch dò ngang qua nằm vị trí ngang mà mạch dò nằm lệch qua phía nằm vị trí ngang thì có thể biến đổi linh kiện chuyển lần thành một của vòng (hình 5.8), nhưng thì thường gặp nhất là ứng dụng qui định thì lần này ít xảy ra. Lần này gặp khi sau cùng công là hai nằm vị trí ngang chuyển lần xe chấp hành mạch dò vào giữa của. Khi xảy ra lần này cũng không đáng ngại vì vị trí thu thập qua một của vòng thì xe cũng dàng qua có một vòng chuyển lần chỉ là khi này vận tốc xe chậm hơn so với khi không nằm linh kiện thôi.




Hình 3-7. Mạch dò không vuông góc với vị trí ngang

 

Hình 3-8. Module không nhận gì cả


### 3.3. Giới thiệu xử lý khi qua các cổng thông tin và công

- Các trạng thái sensor có thể thể hiện thông tin về vị trí của xe so với phòng đua:

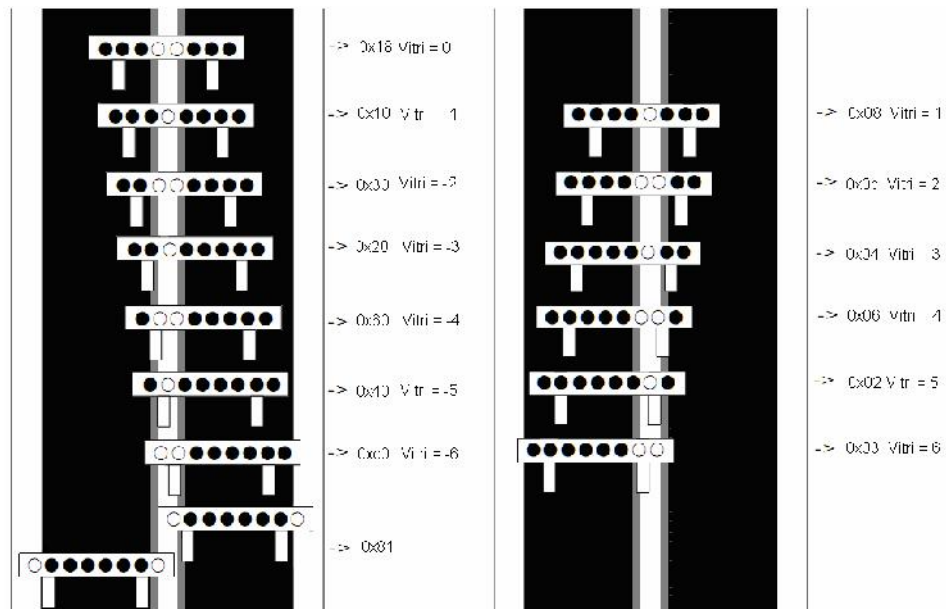

Hình 3-9. Một số trạng thái sensor gặp trên phòng đua

- Cách tính tỉ lệ vận tốc hai bánh sau theo góc b lái của hai bánh trước:

 

Hình 3-10. Xe qua vào n cong 30°.

- Từ hình vẽ ta có:

$$\tan \frac{W}{r2} = \frac{W}{r2} \quad (1)$$

$$r1 = r2 \frac{T}{2} \quad (2)$$

$$r3 = r2 \frac{T}{2} \quad (3)$$

Từ (1), (2), (3) suy ra tỉ lệ vận tốc hai bánh theo góc b lái (θ):

$$\frac{r1}{r2} = 100 \frac{\frac{W}{\tan \frac{T}{2}}}{\frac{W}{\tan \frac{T}{2}}} = 100 \quad (\%)$$

Ví dụ :


$$T = 0,14 \text{ m}$$

$$W = 0,175 \text{ m}$$

| Degree (°) | r2       | r1      | r3       | r1/r3 * 100 |
|------------|----------|---------|----------|-------------|
| 1          | 10.02574 | 9.95574 | 10.09574 | 99          |
| 2          | 5.01134  | 4.94134 | 5.08134  | 97          |
| 3          | 3.33920  | 3.26920 | 3.40920  | 96          |
| 4          | 2.50262  | 2.43262 | 2.57262  | 95          |
| 5          | 2.00026  | 1.93026 | 2.07026  | 93          |
| 6          | 1.66501  | 1.59501 | 1.73501  | 92          |
| 7          | 1.42526  | 1.35526 | 1.49526  | 91          |
| 8          | 1.24519  | 1.17519 | 1.31519  | 89          |
| 9          | 1.10491  | 1.03491 | 1.17491  | 88          |
| 10         | 0.99247  | 0.92247 | 1.06247  | 87          |

Bảng 3-1. Tỷ lệ vôn của hai bánh

- Sơ đồ thuật toán trạng thái chính I (xem hình 5.3):

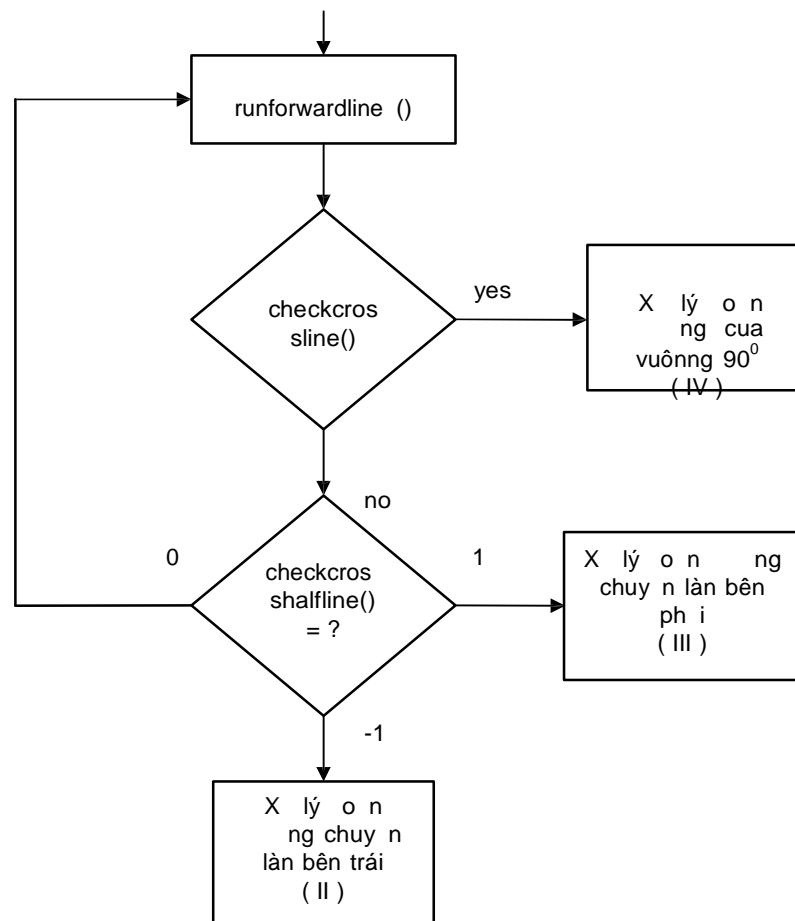

Hình 3-11. Sơ đồ thuật toán trạng thái chính I

- Ý tưởng khi qua các o n ng th ng và cong:

Ta đưa vào trạng thái sensor 8 bit để lựa chọn cách chạy của xe so với phương hướng, và vị trí trạng thái sensor ta chọn mức góc lái hợp lý (bằng cách dùng hàm *handle (int)*) sao cho xe có xu hướng di chuyển về phía chính giữa đường, và vì lựa chọn góc càng lớn thì ta chọn góc lái càng lớn.

|   | State of course and sensor | Value when sensor is read | Hexadecimal number | Steering angle | Left motor PWM | Right motor PWM |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 |                            | 00000000                  | 0x00               | 0              | 100            | 100             |
| 2 |                            | 00000100                  | 0x04               | 5              | 100            | 100             |
| 3 |                            | 00000110                  | 0x06               | 10             | 80             | 69              |
| 4 |                            | 00000111                  | 0x07               | 15             | 50             | 40              |
| 5 |                            | 00000011                  | 0x03               | 25             | 30             | 21              |
| 6 |                            | 00100000                  | 0x20               | -5             | 100            | 100             |
| 7 |                            | 01100000                  | 0x60               | -10            | 69             | 80              |
| 8 |                            | 11100000                  | 0xe0               | -15            | 40             | 50              |
| 9 |                            | 11000000                  | 0xc0               | -25            | 21             | 30              |

Bảng 3-2. Các trạng thái led gập trên đường và góc của tay lái

Ưu điểm của cách chạy này là: xe chạy qua các đường cong với bán kính nhỏ hơn rất nhanh gọn nhẹ, an toàn khi xe đi vào các đường cong. Thế thì trong các cuộc thi MCR chỉ có hai loại đường cong với hai bán kính khác nhau. Nên ta chỉ cần chọn hai

góc b lái hợp lý để tránh va chạm hai bánh xe khác nhau qua 2 loại góc cong sao cho hai bánh xe lệch hướng để chuyển là hai bánh xe trung bình – cụ thể là để bánh xe ngoài có vị trí biên  $Vitri = +- 3$  và  $Vitri = +- 4$  (xem hình 5.9 trên).

Tìm vị trí khúc chuyển giao giữa đường thẳng sang đường cong và giữa đường cong sang đường cong khác để phát hiện toàn bộ **nguồn cung cấp** cho các servo bánh lái (thực tế chỉ trong 20 – 40 ms) để có thể chuyển vận tốc nhanh chóng bình thường. Và khi phát hiện xe lệch ra khỏi đường chính giữa đường quá xa cũng là khi mà cần điều chỉnh các line giữa và line biên để cho xe giảm tốc độ để tránh tránh va chạm và tránh ra khỏi đường.




Hình 3-12. Hình minh họa dò bắt hai line

- Ý tưởng trên được hiện thực trong hàm *runforwardline (int tocd)*
- Biến *vitri* dùng để lưu trữ trạng thái led để có thể đưa vào để tránh tránh va chạm bánh xe trong hai line biên.
- Biến *brake\_flag*, hàm *brake(int time)*, hàm *brake\_timer (int time, int speed)* dùng để hiện thực ý tưởng cho xe giảm tốc độ khi qua đoạn chuyển giao đường thẳng thành đường cong hay đường cong thành đường cong khác hướng.
- Hàm *brake (int time)* là hàm giảm tốc để cách cho vận tốc hai bánh bằng 0 (*speed (0,0)*) mà vẫn giữ nguyên vị trí servo cho xe hướng theo line tiếp theo trong hàm *runforwardline ( )*.
- Hàm *brake\_timer (int time, int speed)* tương tự như hàm *brake (int time)* nhưng ta có thể chuyển vận tốc hai bánh bằng thông số *speed* truyền vào hàm. Hàm dùng để giảm tốc độ.
- Xem cách hiện thực các hàm nêu trên trong sourcecode đính kèm.


### 3.4. Sự tương tác khi qua đoạn cong của vòng

- Thuật toán các bước khi qua đoạn cong của vòng:

 

**Hình 3-13. Các trạng thái trong khi của vuông**

- Sơ đồ trạng thái:

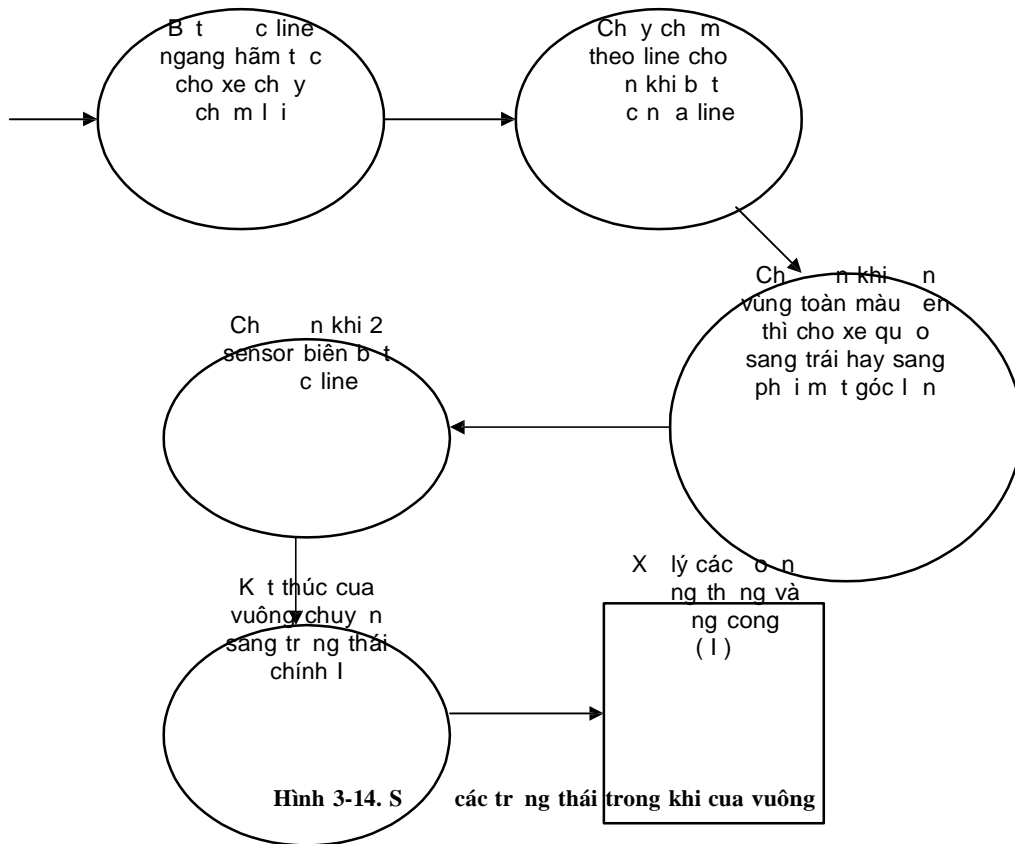


- Cho xe chuyển động khi toàn bộ sensor đều nhận được màu đen rồi mới bắt đầu của giúp cho xe tránh được lỗi quay vòng ngay khi gặp phải vạch dừng báo hiệu.

- Tham khảo ghi chú trong hàm `int turn90(int todo)`

### 3.5. Sơ đồ trạng thái khi qua chuyển lần đầu tiên


- Thiết lập các sensor khi qua chuyển lần đầu tiên:

 

Hình 3-15. Các trạng thái khi chuyển lần đầu tiên



- Sơ đồ trạng thái:

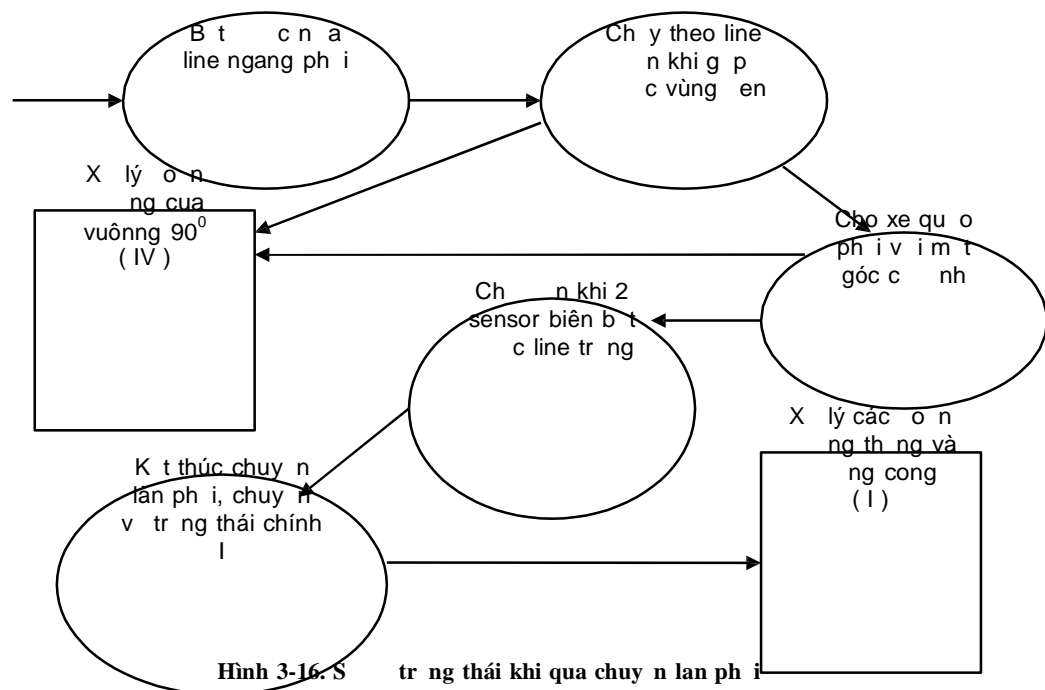

Hình 3-16. Sơ đồ trạng thái khi qua chuy n làn ph i

- Tham khảo ghi chú trong hàm `int changewayright(int tocd)`

### 3.6. Sơ đồ trạng thái khi qua chuy n làn trái

- Trạng thái chuy n làn ph i.

### 3.7. Hàm test ( ) dùng test các b ph n xe

- Hiện thị trong hàm `void test()`

- Case 0: (ch n swicth trên board vi i u khi n) n b t k nút nh n nào trong 4 nút trên board vi i u khi n thì xe t ng c p nh t adc c a màu tr ng. Sau ó ta quét m ch dò xem các led hi n th xem xe có nh n c màu en không n u không ta có th ch nh l i m c tính adc compare trong hàm `update_vcompare()`.

- Case 1: dùng test 2 ng c bánh, nh n K0 ng c trái quay t i n, nh n K1 ng c trái quay lùi, nh n K2 ng c ph i quay t i n, nh n K3 ng c ph i quay lùi. N u các ng c không ch y theo úng nh v y thì t t nh t nên o các zack c m n u o l n ng c trái và ph i, hay o đây en c a zack c m n u ng c không quay úng chỉ u nêu trên; không nên ch nh s a ch ng trình.

- Case 2: dùng test để kiểm tra servo, nếu servo K0 hoặc K1 servo chuyển sang phải, nếu servo K2 hoặc K3 servo chuyển sang trái. Nếu servo không báo đúng chỉ thị trên thì nên chỉnh lại các tính góc trong hàm *handle()*. Cần phải là số dương thành trục hoặc âm trục.  
Chú ý có khi hai servo cùng loại cùng nhãn hiệu nhưng lại ngược chiều quay là chuyển bình thường.